

# BLOKI FUNKCJONALNE

## KOMBINACYJNE

UKŁADY  
ARYTMETYCZNO -  
LOGICZNE

UKŁADY  
KOMUTACYJNE

SUMATOR  
ALU  
KOMPARATOR

MULTIPLEKSER  
DEMUTIPLEKSER  
DEKODER  
KODER  
TRANSKODER  
MAGISTRALA

## SEKWENCYJNE

REJESTRY

LICZNIKI

SISO  
SIPO  
PISO  
PIPO

SZEREGOWE  
RÓWNOLEGŁE


## PAMIĘCI

ROM

RAM

ROM  
PROM  
EPROM  
EEPROM




DRAM  
SRAM

 


**Układ kombinacyjny  $Y = f(X, S)$**


**Układ sekwencyjny  $Y = f_s(Y, X)$**

# MULTIPLEKSERY – PO CO ?

   

 


 
Multiplexer służy do wybierania jednego z wielu słów wejściowych i przesyłania go na wyjście. Na wyjściu  $Y$  pojawia się słowo wejściowe wskazane adresem  $A$  (wg naturalnego kodu binarnego).




Demultiplexer służy do przesyłania słowa wejściowego na jedno z wielu wyjść; numer tego wyjścia jest równy aktualnej wartości adresu.

# MULTIPLEKSER I JEGO SCHEMAT ZASTĘPCZY

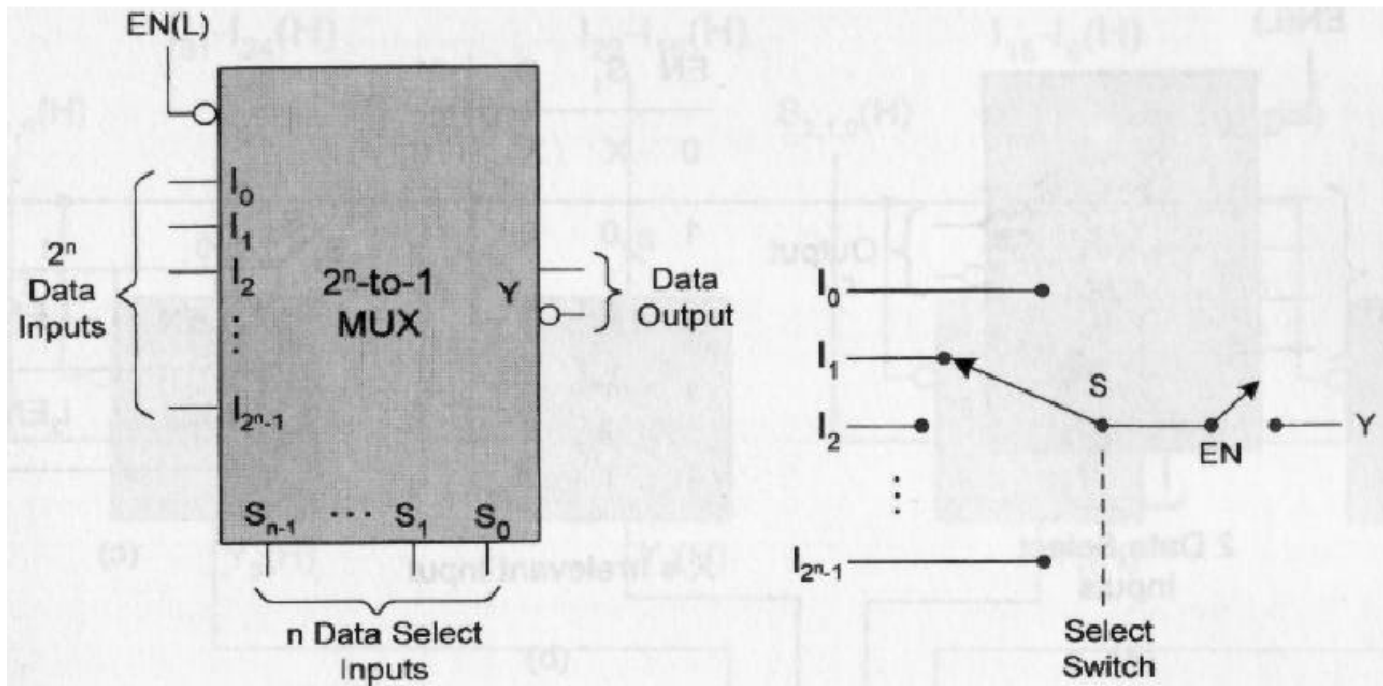


 


Multiplexer

 

Demultiplexer

 



Multiplexer kaskadowy

 


Multiplexer grupowy
 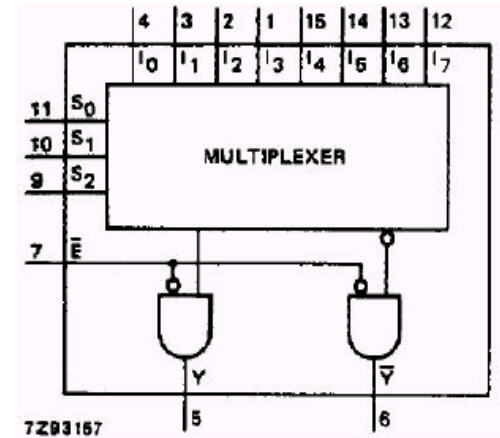
## Układ '151


- multiplekser 8 na 1  
(3 wejścia adresowe 8 wejść informacyjnych)
- wyjście wprost i zanegowane
- wejście „Enable” (strobujące)
- W ofercie wersje:  
-LS -HC -F -HCT -ACT -LVQ  
ceny od 0,18 do 1 USD





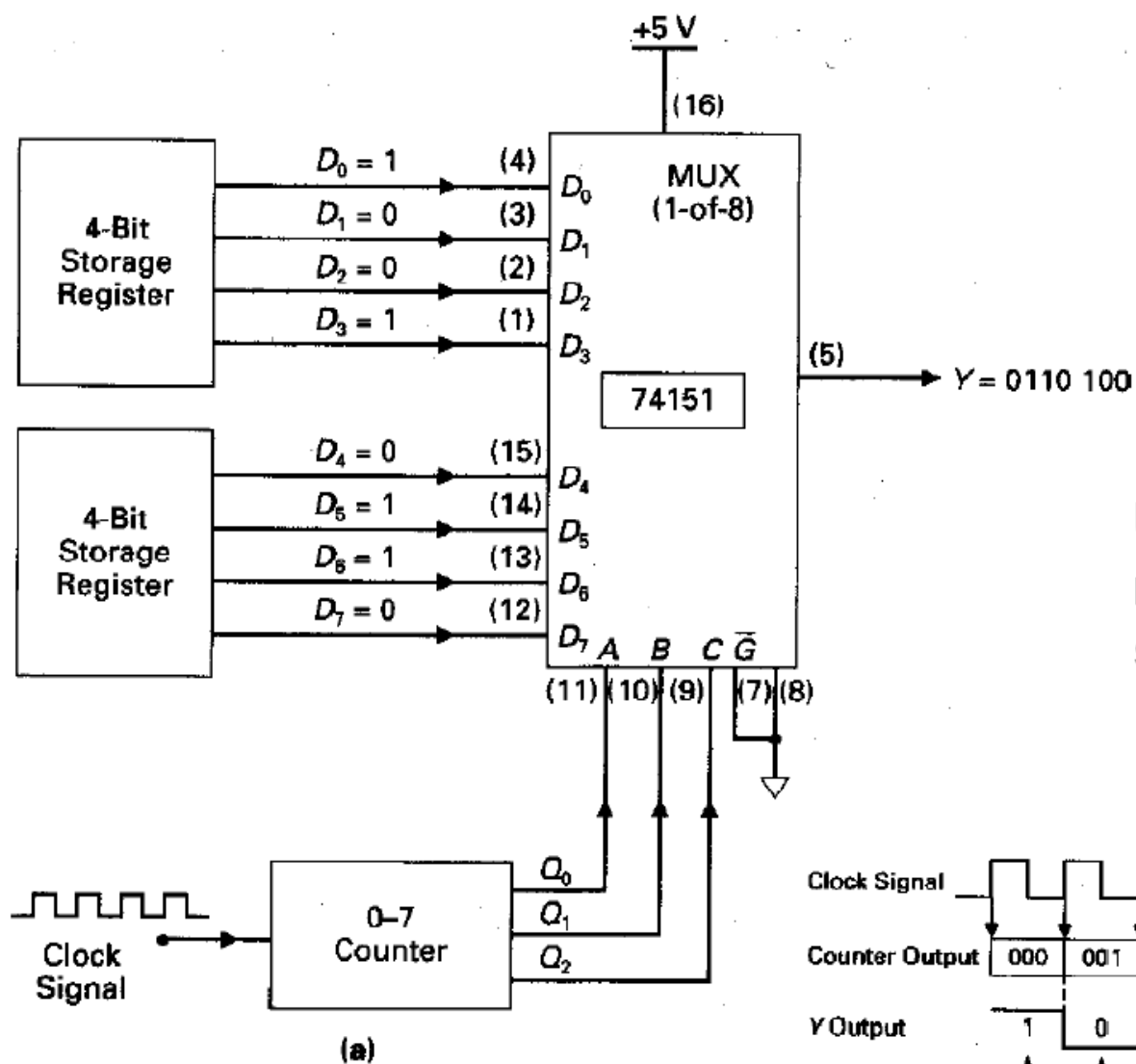

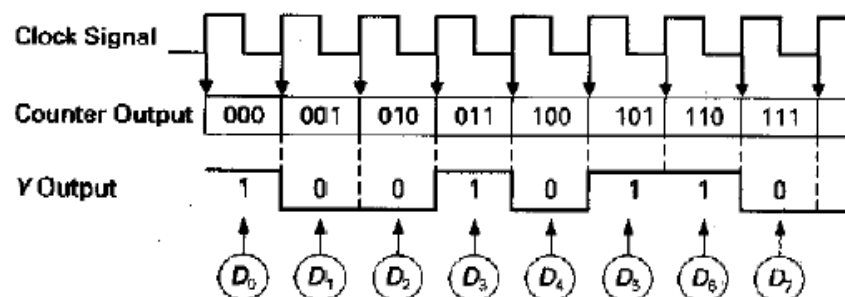
Układ konwersji  
równoległo-szeregowej  
słowa 8 bitowego




Wejścia				Wyjście
D	C	B	A	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

Przy pomocy multipleksera  
zrealizować każdą funkcję logiczną  
jeżeli liczba argumentów funkcji  
równa jest liczbie wejść adresowych  
multipleksera

Postać kanoniczna !!!

 

# MULTIPLEXER '157

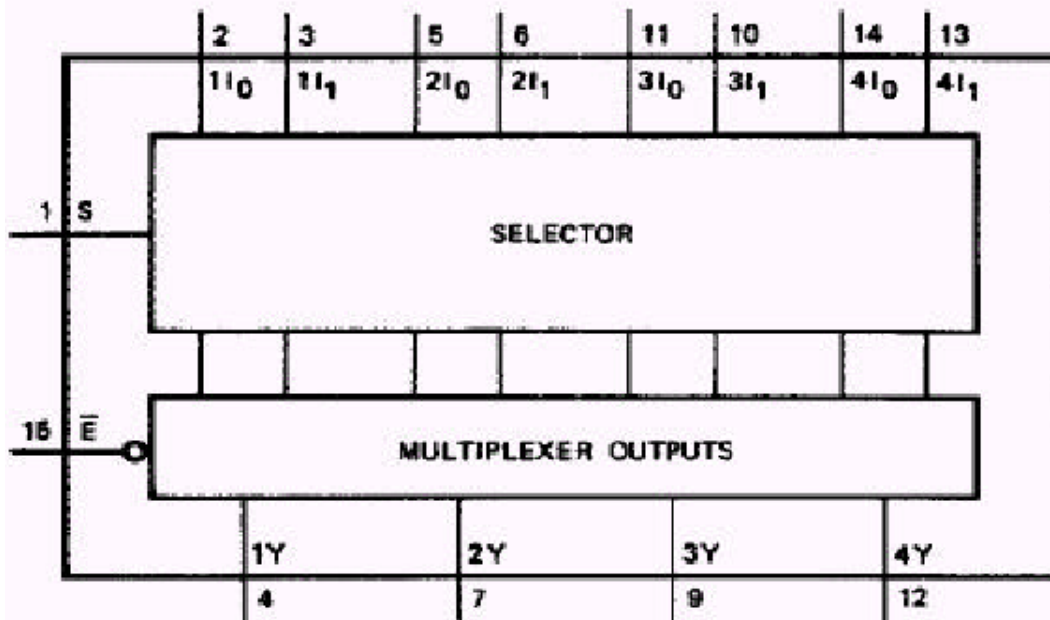


## Układ '157



- Poczwórny multiplexer 2 na 1 (1 wspólne wejście adresowe 4x2 wejścia informacyjne)
- Wejście „*Enable*” sterujące

INPUTS				OUTPUT
$\bar{E}$	S	$nI_0$	$nI_1$	$nY$
H	X	X	X	L
L	L	L	X	L
L	L	H	X	H
L	H	X	L	L
L	H	X	H	H

## Wyswietlanie 2 słów czterobitowych

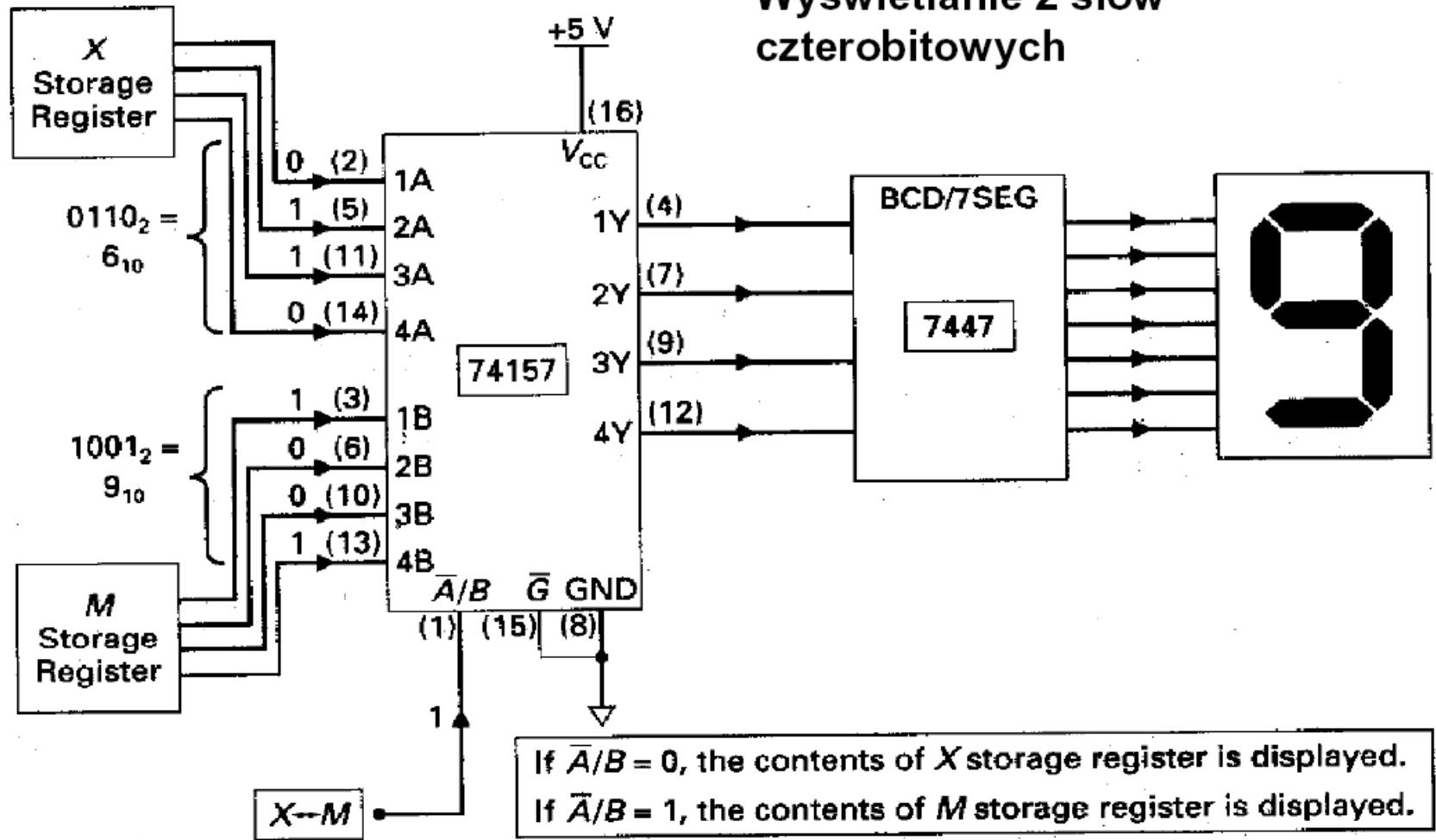


## DMUX

  

$$N = 2^n$$


# DEMULTIPLEKSER '138

 

Układ '138

• 3 na 8 dekodery demultiplekser

INPUTS						OUTPUTS							
ENABLE			ADDRESS										
E3	E2	E1	A2	A1	A0	Y0	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7
X	X	H	X	X	X	H	H	H	H	H	H	H	H
L	X	X	X	X	X	H	H	H	H	H	H	H	H
X	H	X	X	X	X	H	H	H	H	H	H	H	H
H	L	L	L	L	L	L	H	H	H	H	H	H	H
H	L	L	L	L	H	H	L	H	H	H	H	H	H
H	L	L	L	H	L	H	H	L	H	H	H	H	H
H	L	L	L	H	H	H	H	H	L	H	H	H	H

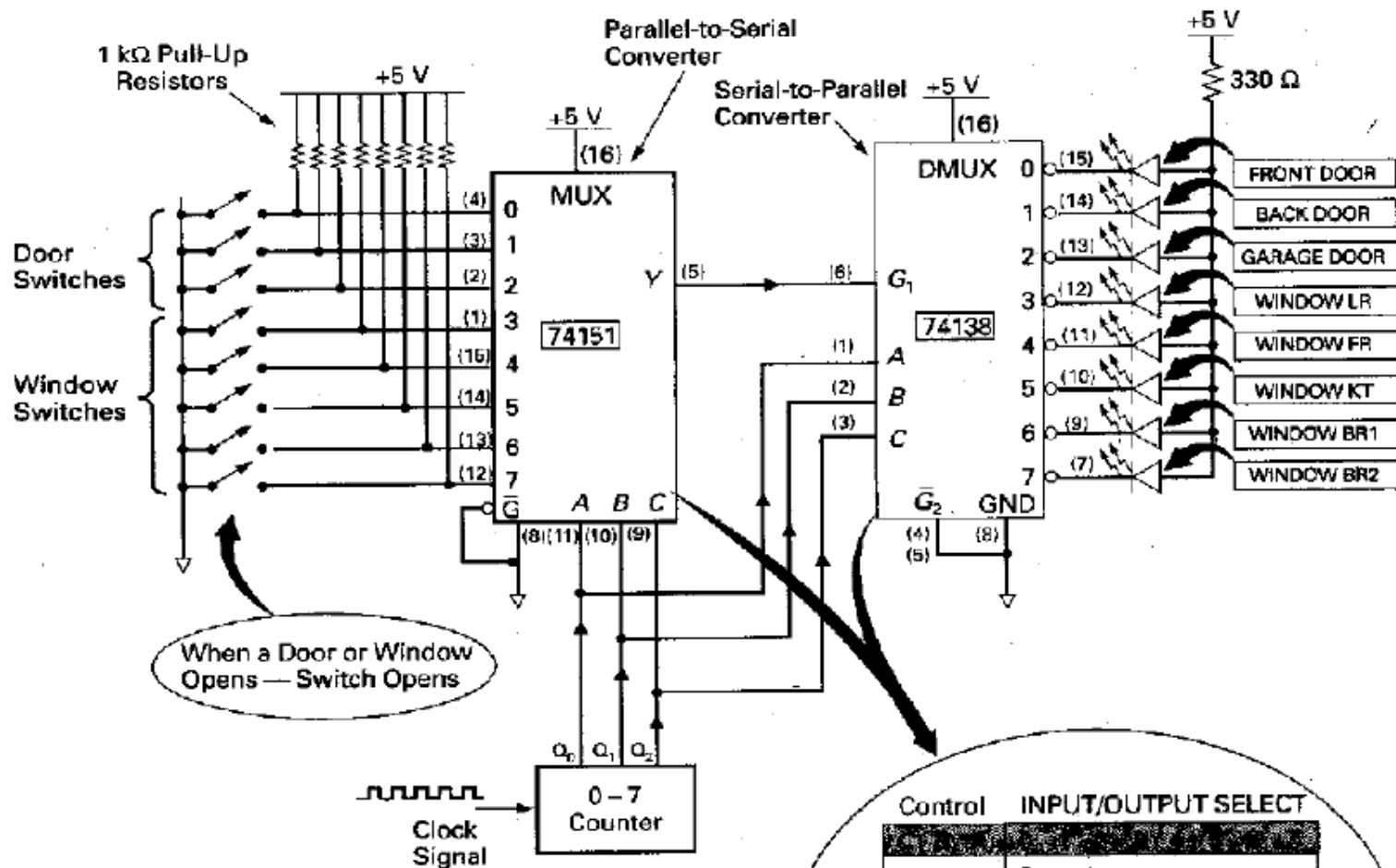

Control			INPUT/OUTPUT SELECT							
0	0	0	S							
0	0	1		S						
0	1	0			S					
0	1	1				S				
1	0	0					S			
1	0	1						S		
1	1	0							S	
1	1	1								S

# DEKODERY, KONWERTERY KODÓW

**KODER** – konwertuje kod „1 z N” na BCD

**DEKODER** – konwertuje kod BCD na „1 z N”

	<b>NKB (8421)</b>	<b>Aikena (2421)</b>	<b>XS3</b>	<b>1 z 10</b>	<b>abcdefg</b>
0	0000	0000	0011	0000000001	1111110
1	0001	0001	0100	0000000010	0110000
2	0010	0010	0101	0000000100	1101101
3	0011	0011	0110	0000001000	1111001
4	0100	0100	0111	0000010000	0110011
5	0101	1011	1000	0000100000	1011011
6	0110	1100	1001	0001000000	1011111
7	0111	1101	1010	0010000000	1110010
8	1000	1110	1011	0100000000	1111111
9	1001	1111	1100	1000000000	1111011



# KODER 1 z 10 na NKB

	<b>1 z 10</b> $y_9 \dots\dots\dots y_0$	<b>NKB (8421)</b> $b_3 b_2 b_1 b_0$
0	0000000001	0000
1	0000000010 ←	0001
2	0000000100	0010
3	0000001000 ←	0011
4	0000010000	0100
5	0000100000 ←	0101
6	0001000000	0110
7	0010000000 ←	0111
8	0100000000	1000
9	1000000000 ←	1001

## RÓWNANIA KODERA:

$$b_0 = y_1 + y_3 + y_5 + y_7 + y_9$$

$$b_1 = y_2 + y_3 + y_6 + y_7$$

$$b_2 = y_4 + y_5 + y_6 + y_7$$

$$b_3 = y_8 + y_9$$

## DEKODER NKB na 1 z 10

	<b>NKB (8421)</b> <b>b<sub>3</sub> b<sub>2</sub> b<sub>1</sub> b<sub>0</sub></b>	<b>1 z 10</b> <b>y<sub>9</sub> .....y<sub>0</sub></b>
0	0000	0000000001
1	0001	0000000010
2	0010	0000000100
3	0011	0000001000
4	0100	0000010000
5	0101	0000100000
6	0110	0001000000
7	0111	0010000000
8	1000	0100000000
9	1001	1000000000

### DEKODER:

1. Odrzucający fałszywe kombinacje wejściowe

**Równania wprost z tabelki zerojedynkowej.**

2. Nieodrzucający fałszywych kombinacji wejściowych

**Tabela Karnaugh, prostsze równania.**

## 1. DEKODER odrzucający fałszywe kombinacje wejściowe

$$y_0 = \overline{b_3} \overline{b_2} \overline{b_1} \overline{b_0}$$

$$y_4 = \overline{b_3} b_2 \overline{b_1} \overline{b_0}$$

$$y_1 = \overline{b_3} \overline{b_2} \overline{b_1} b_0$$

$$y_5 = \overline{b_3} b_2 \overline{b_1} b_0$$

$$y_8 = b_3 \overline{b_2} \overline{b_1} \overline{b_0}$$

$$y_2 = \overline{b_3} \overline{b_2} b_1 \overline{b_0}$$

$$y_6 = \overline{b_3} b_2 b_1 \overline{b_0}$$

$$y_9 = b_3 \overline{b_2} \overline{b_1} b_0$$

$$y_3 = \overline{b_3} \overline{b_2} b_1 b_0$$

$$y_7 = \overline{b_3} b_2 b_1 b_0$$

# 1. DEKODER *nieodrzucający* fałszywych kombinacji wejściowych

$b_1 b_0$					
		00	01	11	10
$b_3 b_2$	00	$y_0$	$y_1$	$y_3$	$y_2$
	01	$y_4$	$y_5$	$y_7$	$y_6$
	11	-	-	-	-
	10	$y_8$	$y_9$	-	-

**D**

$$y_0 = \overline{b_3} \overline{b_2} \overline{b_1} \overline{b_0}$$

$$y_5 = b_2 \overline{b_1} b_0$$

$$y_1 = \overline{b_3} \overline{b_2} \overline{b_1} b_0$$

$$y_6 = b_2 b_1 \overline{b_0}$$

$$y_2 = \overline{b_2} b_1 \overline{b_0}$$

$$y_7 = b_2 b_1 b_0$$

$$y_3 = \overline{b_2} b_1 b_0$$

$$y_8 = b_3 \overline{b_0}$$

$$y_4 = b_2 \overline{b_1} \overline{b_0}$$

$$y_9 = b_3 b_0$$

**KONWERTER KODU (TRANSKODER)** zamiana kodu  
o określonej pojemności na inny

<b>NKB (8421)</b> $b_3 b_2 b_1 b_0$	<b>Aikena (2421)</b> $a_3 a_2 a_1 a_0$
0000	0000
0001	0001
0010	0010
0011	0011
0100	0100
0101	1011
0110	1100
0111	1101
1000	1110
1001	1111

**PRZYKŁAD 1:**

konwerter kodu NKB na Aikena

$b_1b_0$

$b_3b_2$

	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	1	1	0
11	-	-	-	-
10	0	1	-	-

$a_0$

$b_1b_0$

$b_3b_2$

	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	0	1	0	0
11	-	-	-	-
10	1	1	-	-

$a_1$

$b_1b_0$

$b_3b_2$

	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	0	1	1
11	-	-	-	-
10	1	1	-	-

$a_2$

$b_1b_0$

$b_3b_2$

	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	1	1	1
11	-	-	-	-
10	1	1	-	-

$a_3$

## RÓWNANIA TRANSKODERA:

$$a_0 = b_0$$

$$a_1 = b_3 + b_1 \overline{b_2} + b_0 \overline{b_1} b_2$$


$$a_2 = b_3 + b_1 b_2 + \overline{b_0} b_2$$

$$a_3 = b_3 + b_0 b_2 + b_1 b_2$$

## PRZYKŁAD 2:

konwerter kodu NKB na 7-segmentowy

<b>NKB (8421)</b> <b>b<sub>3</sub> b<sub>2</sub> b<sub>1</sub> b<sub>0</sub></b>	<b>7-segment</b> <b>abcdefg</b>
0000	1111110
0001	0110000
0010	1101101
0011	1111001
0100	0110011
0101	1011011
0110	1011111
0111	1110010
1000	1111111
1001	1111011

 



$b_1b_0$					
		00	01	11	10
$b_3b_2$	00	1	1	1	1
	01	1	0	1	0
	11	-	-	-	-
	10	1	1	-	-

**b**

$b_1b_0$					
		00	01	11	10
$b_3b_2$	00	0	0	1	1
	01	1	1	0	1
	11	-	-	-	-
	10	1	1	-	-

**g**

## RÓWNANIA TRANSKODERA:

$$b = \overline{b_2} + \overline{b_0}\overline{b_1} + b_0b_1$$

$$g = b_3 + \overline{b_1}b_2 + \overline{b_0}b_1 + b_1\overline{b_2}$$

# UKŁADY ARYTMETYCZNE

(sumatory, akumulatory i komparatory)

## Podział sumatorów:

- *dwójkowe*
- *dziesiętne (na liczbach dziesiętnych zakodowanych binarnie)*

## Inny podział:

- *szeregowe*
- *równoległe*
- *szeregowo - równoległe*

## Akumulator:

*sumator, w którym następuje dodanie liczby wprowadzanej na wejście do jego aktualnej zawartości (do budowy wykorzystuje się sumatory i elementy pamięci)*



## Wprowadzanie informacji do akumulatora:

- *równolegle*
- *szeregowo*

## Komparatory:

*służą do porównywania liczb binarnych*
  
## Najprostszy sumator – *ripple carry adder*



a	b	c	$c_o$	y
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

$$y_i = a_i \oplus b_i \oplus c_i$$

$$c_{i+1} = a_i b_i \vee c_i (a_i \vee b_i)$$

$c \backslash ab$	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	0	1	0

$$y = cab \vee c\bar{a}\bar{b} \vee \bar{c}ab \vee \bar{c}a\bar{b} = c(\overline{a \oplus b}) \vee \bar{c}(a \oplus b)$$

$c \backslash ab$	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

$$c_o = ab \vee c(a \vee b) = ab \vee c(a \oplus b)$$


# ZASTOSOWANIA - ALU

Jednostka arytmetyczno-logiczna


Arytmometr (układ wykonawczy:  
mikrokontrolera, procesora  
sygnałowego)

Inne układy  
arytmetyczne:

układy mnożące  
układy kryptograficzne

 


**...są budowane z sumatorów**

 


	M = 1	M = 0	
	Funkcje logiczne	Funkcje arytmetyczne	
S3 S2 S1 S0		C <sub>n</sub> = 0	C <sub>n</sub> = 1
0 0 0 0	$\overline{A}$	A - 1	A
0 0 0 1	$\overline{A \wedge B}$	AB - 1	AB
0 0 1 0	$\overline{A + B}$	$A\overline{B} - 1$	$A\overline{B}$
0 0 1 1	1	-1	0
0 1 0 0	$\overline{A \vee B}$	$A + (A \vee \overline{B})$	$A + (A \vee \overline{B}) + 1$
0 1 0 1	$\overline{B}$	$AB + (A \vee \overline{B})$	$AB + (A \vee \overline{B}) + 1$
0 1 1 0	$\overline{A \oplus B}$	A - B - 1	$(A \vee \overline{B}) + 1$
0 1 1 1	$A + \overline{B}$	$A + \overline{B}$	A - B
1 0 0 0	$\overline{AB}$	$A + (A \vee B)$	$(A \vee \overline{B}) + 1$
1 0 0 1	$A \oplus B$	A + B	$A + (A \vee B) + 1$
1 0 1 0	B	$A\overline{B} + (A \vee B)$	$A\overline{B} + (A \vee B) + 1$
1 0 1 1	$A \vee B$	$A \vee B$	$(A \vee B) + 1$
1 1 0 0	0	A	$A + A + 1$
1 1 0 1	$A\overline{B}$	AB + A	$AB + A + 1$
1 1 1 0	AB	$A\overline{B} + A$	$A\overline{B} + A + 1$
1 1 1 1	A	A	A + 1

# MAGISTRALE (SZYNY)

Budowane z elementów trójstanowych

 

Bramka trójstanowa

 

Łączenie bramek



## Szyna zbudowana z bram trójestanowych sterowanych dekodерem

